


Название	Номер	Назначение
\$0	0	Константный ноль
\$at	1	Временный регистр для нужд ассемблера
\$v0-\$v1	2-3	Возвращаемые функциями значения
\$a0-\$a3	4-7	Аргументы функций
\$t0-\$t7	8-15	Временные переменные
\$s0-\$s7	16-23	Сохраняемые переменные
\$t8-\$t9	24-25	Временные переменные
\$k0-\$k1	26-27	Временные переменные операционной системы (ОС)
\$gp	28	Глобальный указатель (англ.: global pointer)
\$sp	29	Указатель стека (англ.: stack pointer)
\$fp	30	Указатель кадра стека (англ.: frame pointer)
\$ra	31	Регистр адреса возврата из функции

- 32 регистра **общего** назначения по 4 байта (32 бита)
- адрес текущей команды хранится в **специальном** 32-х битном регистре, который называют счётчиком команд (англ.: program counter, PC)
- существуют другие регистры **специального** назначения (например, для хранения 64-х битного результата умножения или остатка от деления)

Архитектура MIPS / инструкции

- длина всех инструкций 32 бита
- существуют 3 формата инструкций:
 - **R (register-type)**: операнды - три регистра

R-type

 

пример: `add $t0, $s4, $s5`

- **I (immediate)**: операнды - два регистра и 16-ти битовая константа


I-type



пример: `addi $s0, $0, 4`
`lw $s3, 44($s1)`

- **J (jump)**: операнд - 26-ти битовая константа (адрес перехода)



J-type

 

пример: `j target`

Архитектура MIPS / машинные коды и код ассемблера

(3)

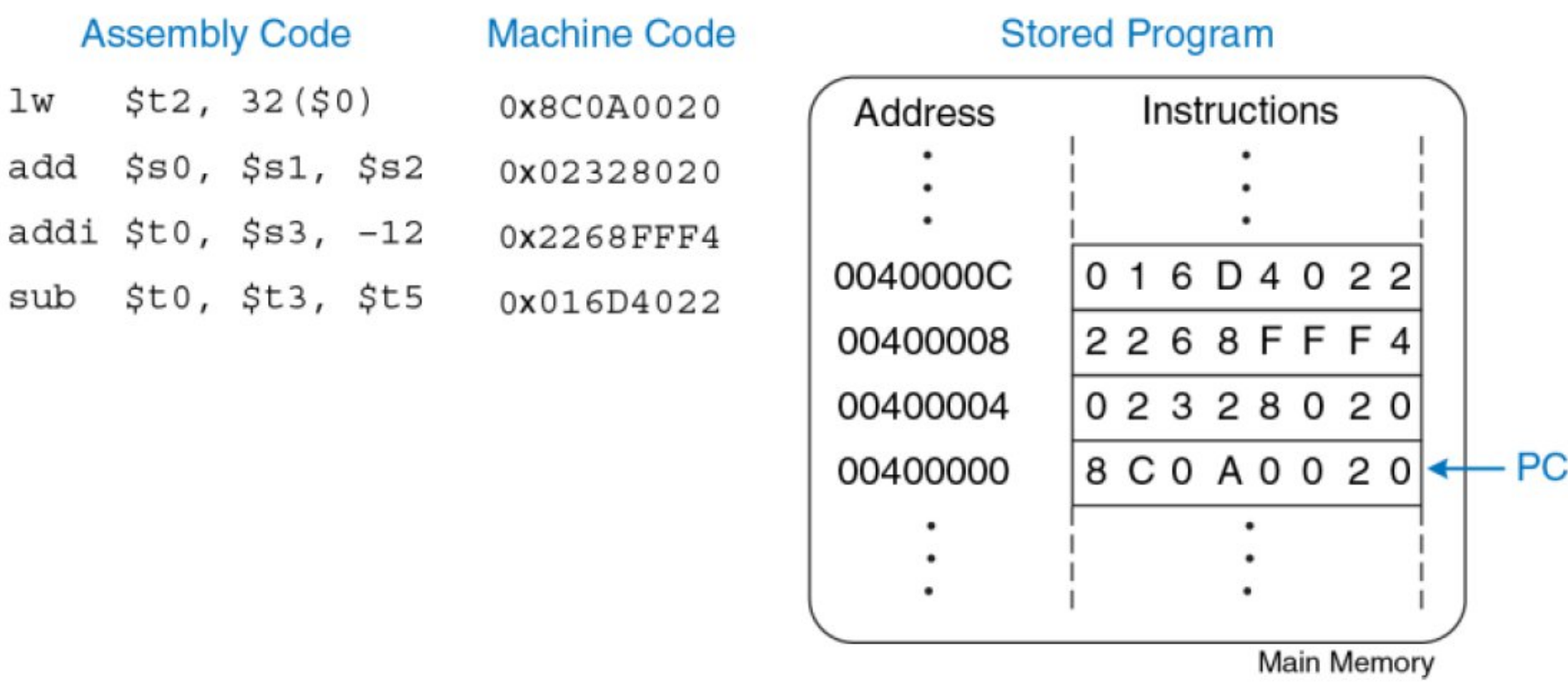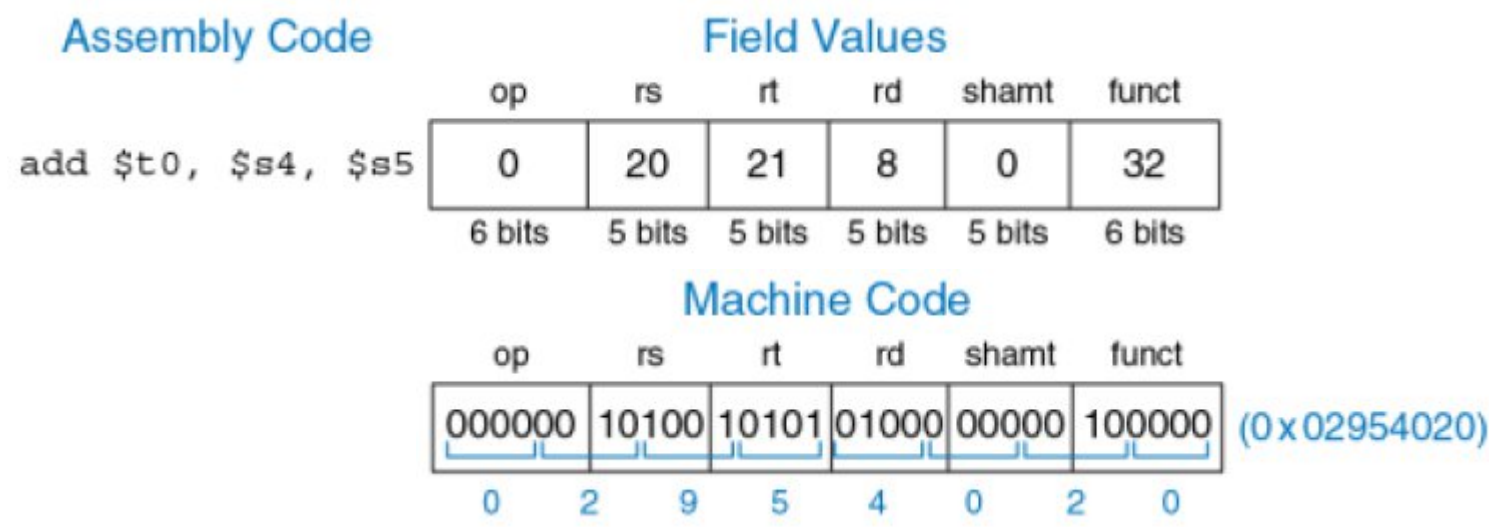

Архитектура MIPS / операции переходов

Код на языке высокого уровня

```
if (i == j)
    f = g + h;
else
    f = f - i;
```

Код на языке ассемблера MIPS

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h, $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, else      # if i != j, branch to else
    add $s0, $s1, $s2      # if block: f = g + h
j L2                    # skip past the else block
else: ←———— (метка)
    sub $s0, $s0, $s3      # else block: f = f - i
L2: ←———— (метка)
```

Условный переход (I тип инструкции): `bne $s3, $s4, else`

При сборке в поле **imm** будет подставлено смещение относительно счётчика команд, и байт команды, помеченной меткой, будет $PC' = PC + 4 + imm * 4$

Безусловный переход (J тип инструкции): `j L2`

При сборке в поле **addr** будет подставлен абсолютный адрес команды после метки (точнее биты этого адреса с 3-го по 28-й)

Переход к микроархитектуре

Для простоты ограничимся поддержкой следующего набора команд:

- **R (register-type):**

add	reg1, reg2, reg3	# $\text{reg1} = \text{reg2} + \text{reg3}$
sub	reg1, reg2, reg3	# $\text{reg1} = \text{reg2} - \text{reg3}$
and	reg1, reg2, reg3	# $\text{reg1} = \text{reg2} \& \text{reg3}$
or	reg1, reg2, reg3	# $\text{reg1} = \text{reg2} \mid \text{reg3}$
slt	reg1, reg2, reg3	# $\text{reg1} = \text{reg2} < \text{reg3} ? 1 : 0$ (set less than)

- **I (immediate):**


lw	reg1, imm(reg2)	# чтение слова из памяти $\text{imm} + \text{reg2}$ в регистр reg1
sw	reg1, imm(reg2)	# запись слова из регистра reg1 в память $\text{imm} + \text{reg2}$
beq	reg1, reg2, target	# go to target if $\text{reg1} == \text{reg2}$ (branch if equal)
addi	reg1, reg2, imm	# $\text{reg1} = \text{reg2} + \text{imm}$

- **J (jump):**


j	target	# безусловный переход
---	--------	-----------------------

Процесс разработки проще организовать так: (1) начать с комбинационных схем, способных выполнять каждую отдельную команду; (2) объединить их в общий тракт данных; (3) определить таблицу истинности устройства управления трактом данных (главного дешифратора команд)


1. Файл регистров (32 регистра)

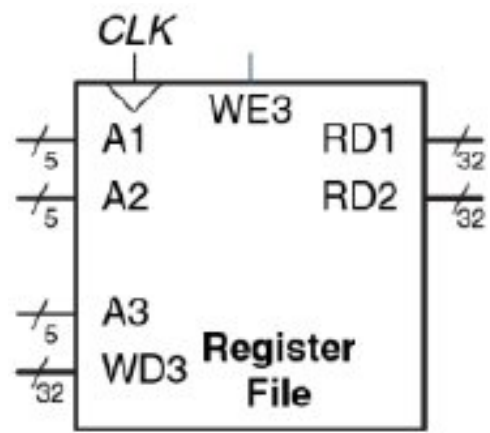


2. Счётчик команд

 

 3. Память с инструкциями программы (только чтение)



 4. Память с данными программы (чтение-запись)



! Разделение внешней памяти на отдельные блоки (элементы схемы) для инструкций и данных сделано для упрощения микроархитектуры

Инструкция lw (загрузка слова из памяти в регистр)

I-type

 



Рис. 6.8 Формат команды типа I

op – тип операции

rs – базовый адрес, imm – смещение

rt – регистр-назначения

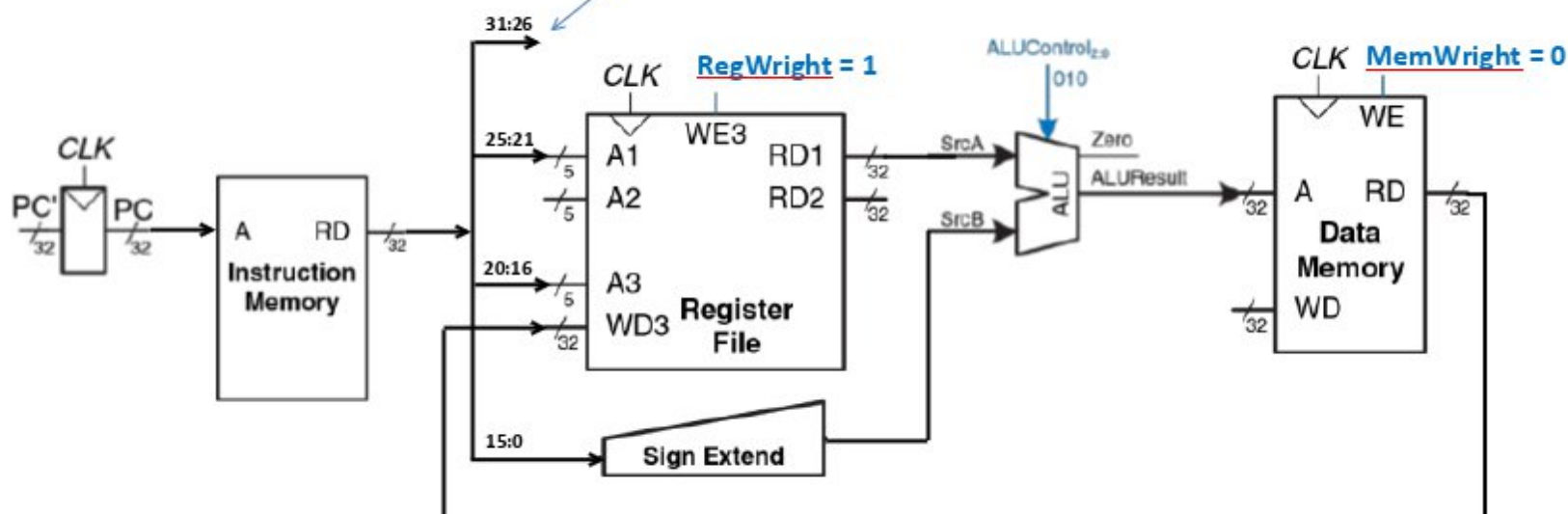подаётся на вход управляющего устройства (УУ)



Сигналы на выходе УУ:

RegWrite = 1


ALUControl = 010

MemWrite = 0

(8)

Рис. 6.8 Формат команды типа /

rt – регистр-источник

 

Объединение схем для ls и sw

I-type


op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Рис. 6.8 Формат команды типа I

op – тип операции

rs – базовый адрес, imm – смещение

rt – регистр назначения/регистр-источник

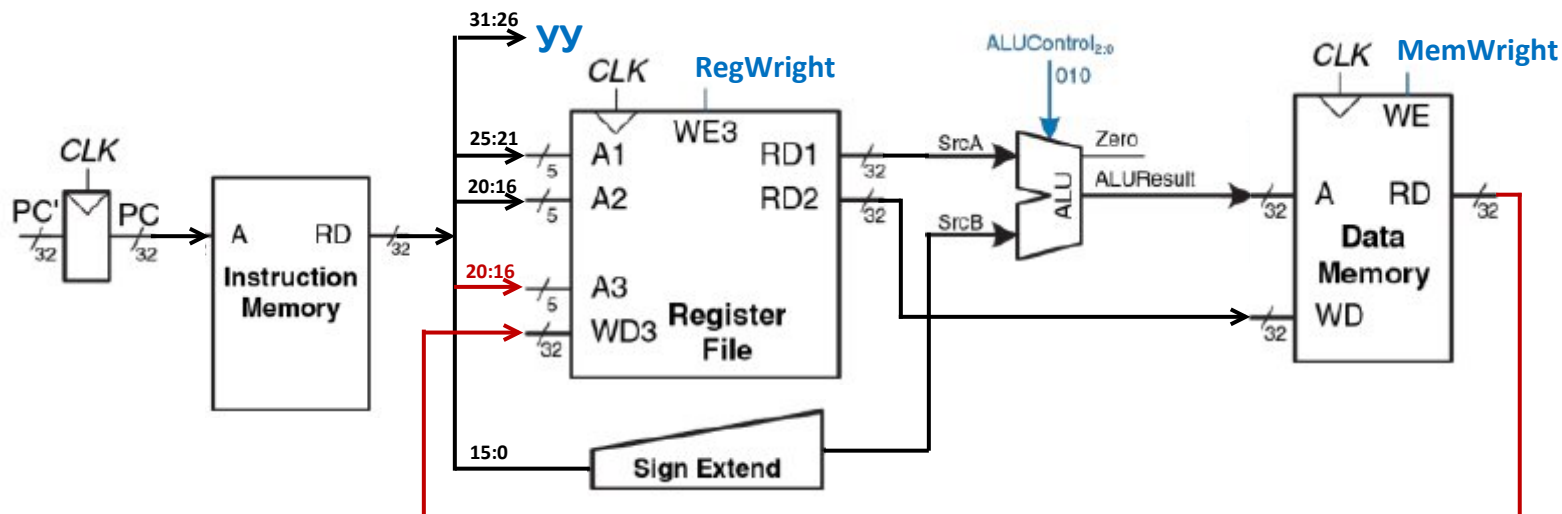

Сигнал на выходе УУ:

если RegWrite = 1 и MemWrite = 0 то это схема для команды lw

если RegWrite = 0 и MemWrite = 1 то это схема для команды sw

Инструкция add, sub, and, or, slt


R-type

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

op и shamt = 0

rs и rt – коды регистров источников

rd – код регистра назначения

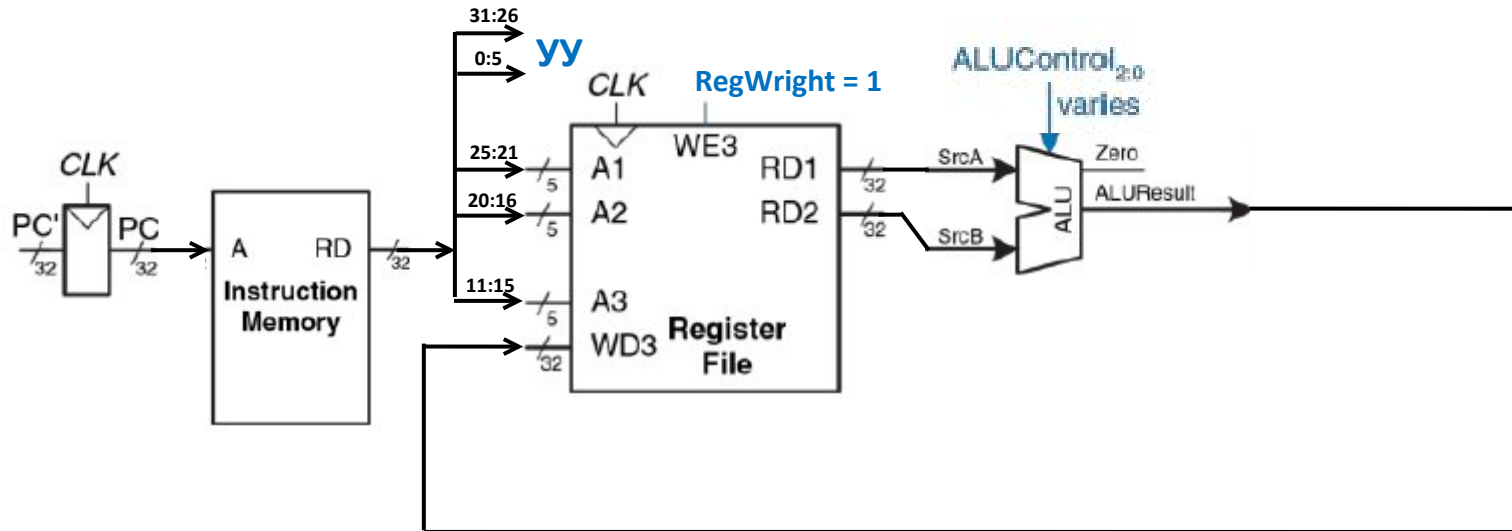


Сигнал на выходе уу:

RegWrite = 1

ALUControl определяет тип операции

Объединение схем для инструкций R и I типов


(11)

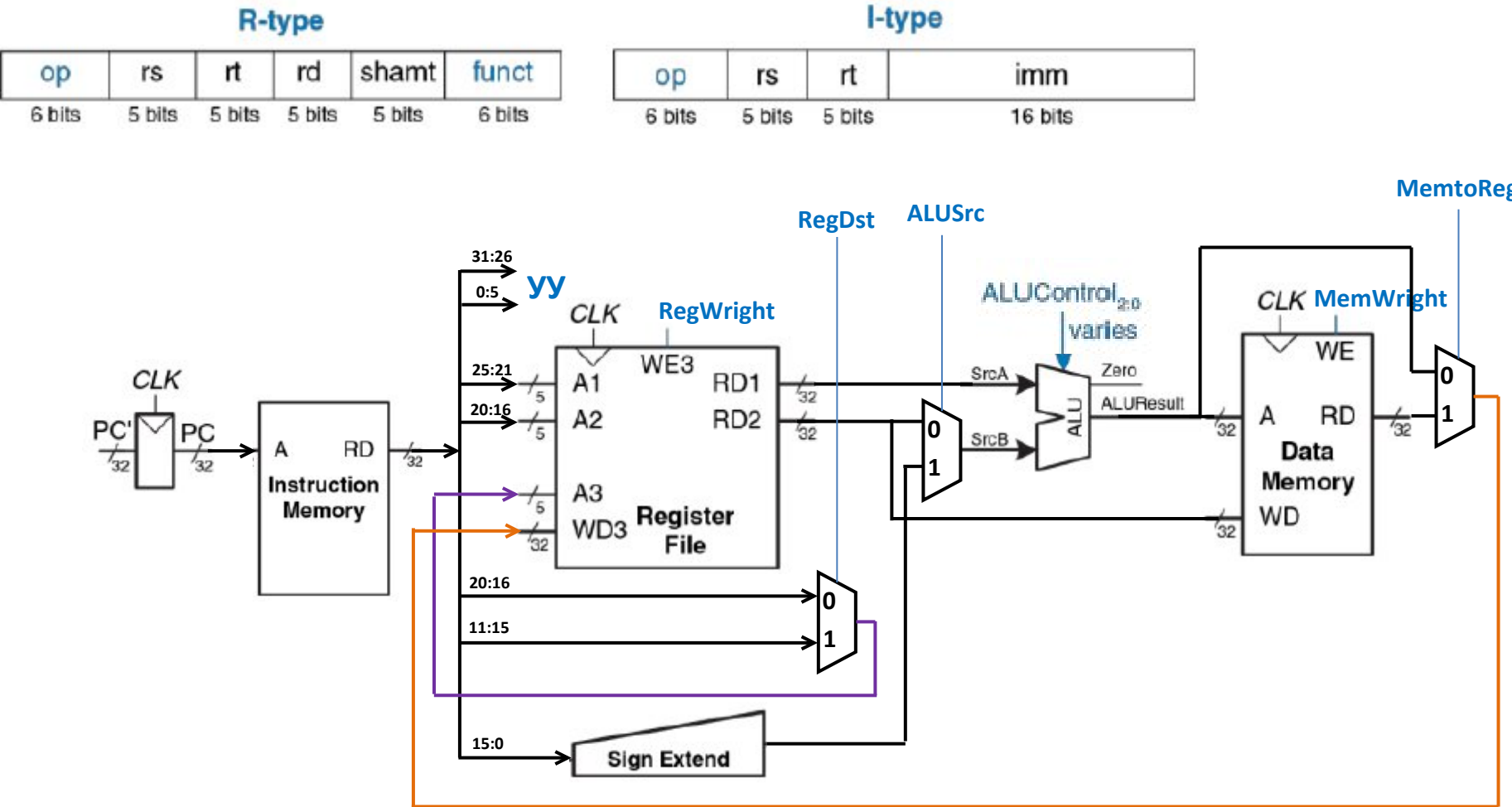

Мультиплексоры управляют распространением сигнала и тем, какой тип команды будет реализовываться:

RegDst = 1, ALUSrc = 0, MemtoReg = 1 – получаем схему для R (стр 10)

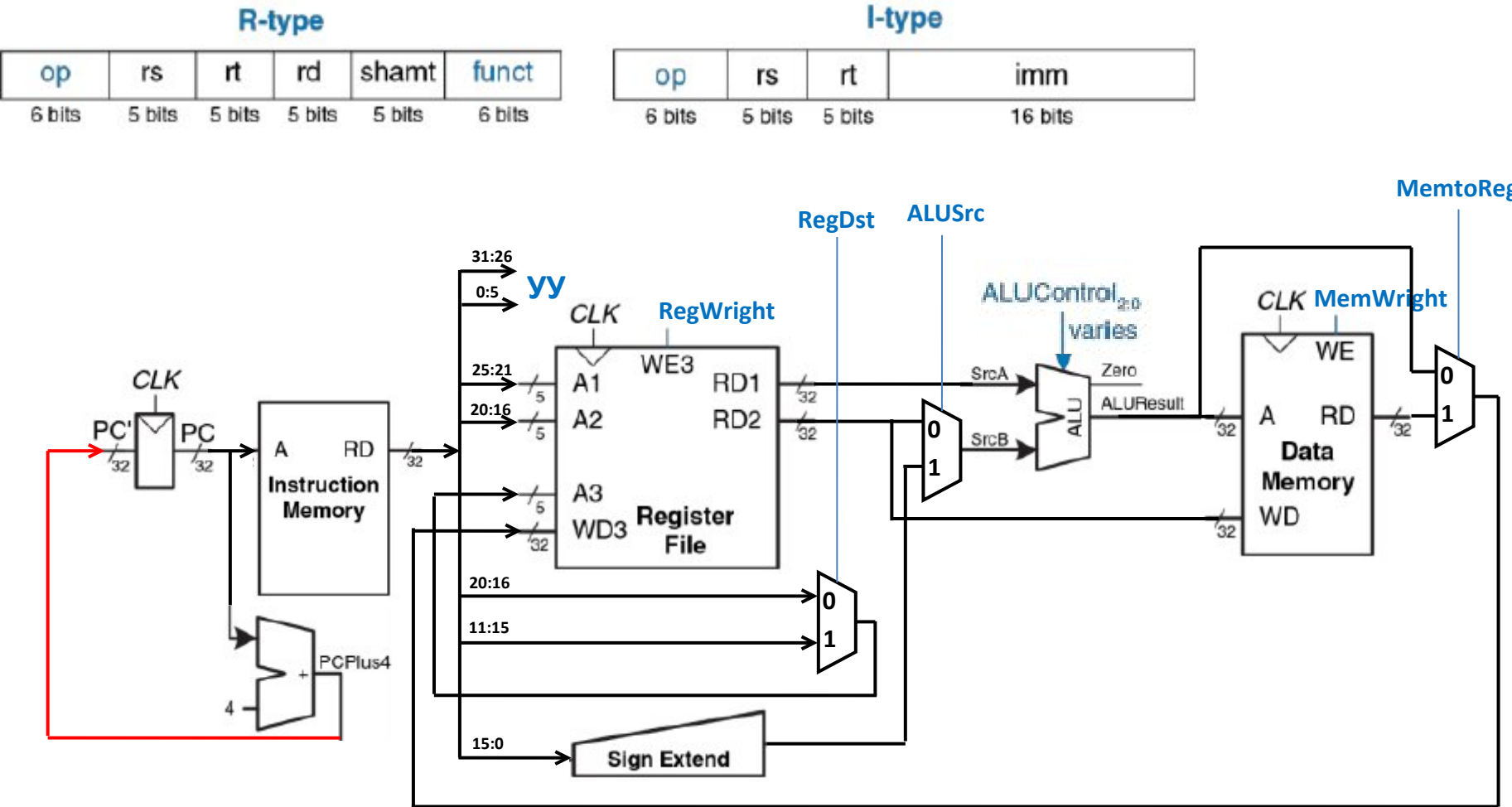RegDst = 0, ALUSrc = 1, MemtoReg = 0 – получаем схему для I (стр 9)




Мультиплексоры управляют распространением сигнала и тем, какой тип команды будет реализовываться:

RegDst = 1, ALUSrc = 0, MemtoReg = 1 – получаем схему для R (стр 10)

RegDst = 0, ALUSrc = 1, MemtoReg = 0 – получаем схему для I (стр 9)

Инструкция баq (условный переход)

I-type

 


ор – тип операции

rs, rt – регистры для сравнения

imm – сдвиг счётчика команд

$$PC' = PC + 4 + imm * 4$$

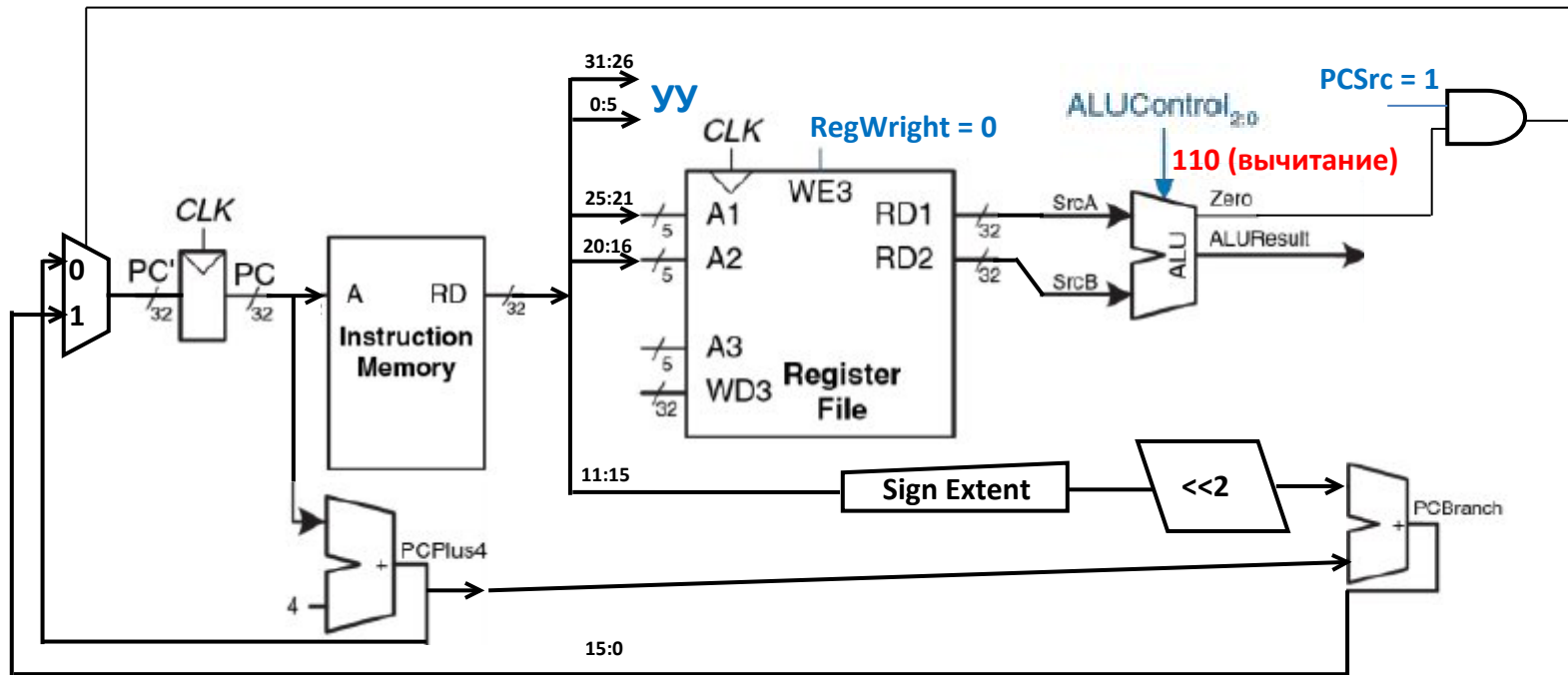

Сигнал на выходе УУ:

PCSrc = 1


RegWright = 0

ALUControl = 110 (вычитание)

Законченный (почти) одноктактовый процессор

(14)

- осталось построить таблицу истинности для управляющего устройства
- добавить команды **addi** и **j**

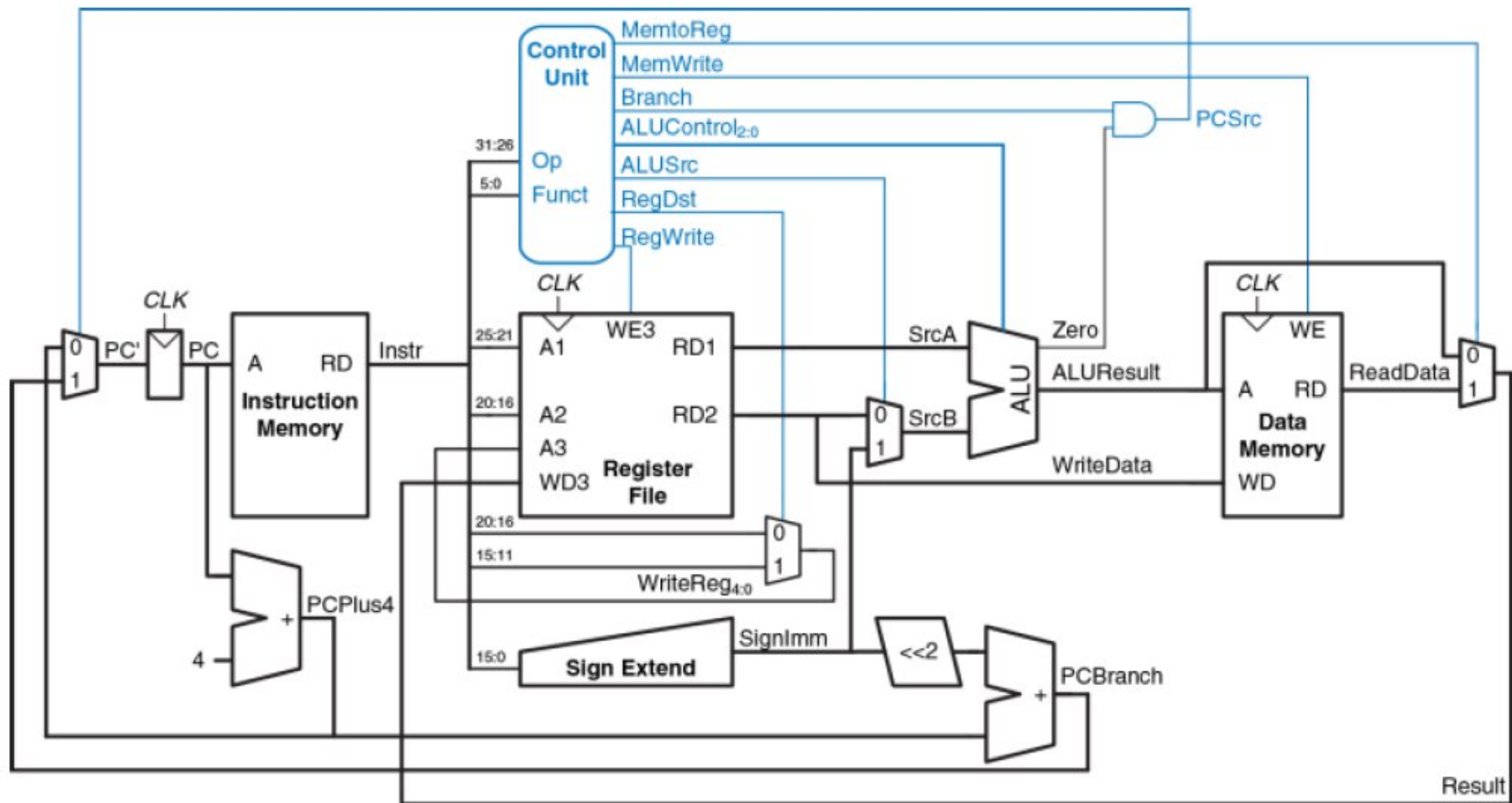

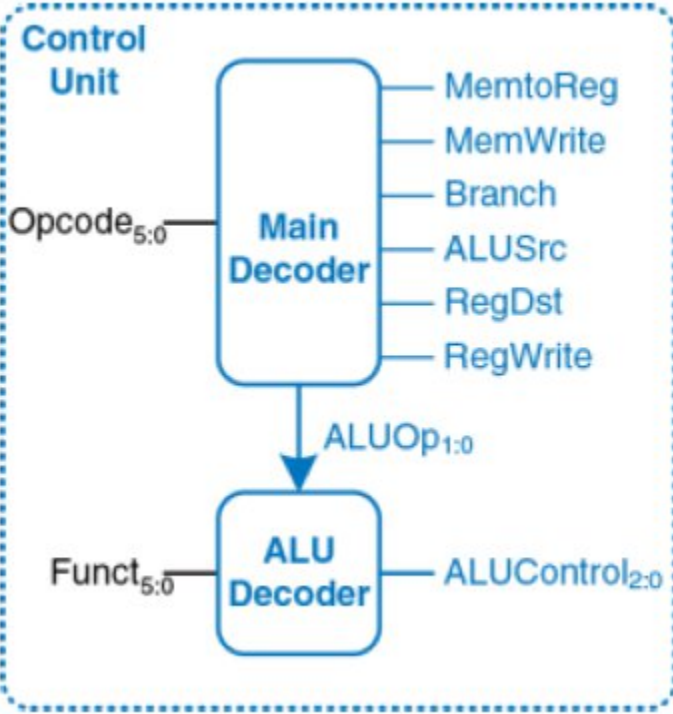


Табл. 7.1 Расшифровка ALUOp

ALUOp	Функция
00	Сложение
01	Вычитание
10	Определяется полем funct
11	Не используется

Табл. 7.2 Таблица истинности дешифратора АЛУ

ALUOp	funct	ALUControl
00	X	010 (сложение)
X1	X	110 (вычитание)
1X	100000 (add)	010 (сложение)
1X	100010 (sub)	110 (вычитание)
1X	100100 (and)	000 (логическое «И»)
1X	100101 (or)	001 (логическое «ИЛИ»)
1X	101010 (slt)	111 (установить, если меньше)

Табл. 7.3 Таблица истинности основного дешифратора

Команда	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp
Команды типа R	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

Табл. 7.4 Таблица истинности основного дешифратора с поддержкой addi

Команда	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp
Команды типа R	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00

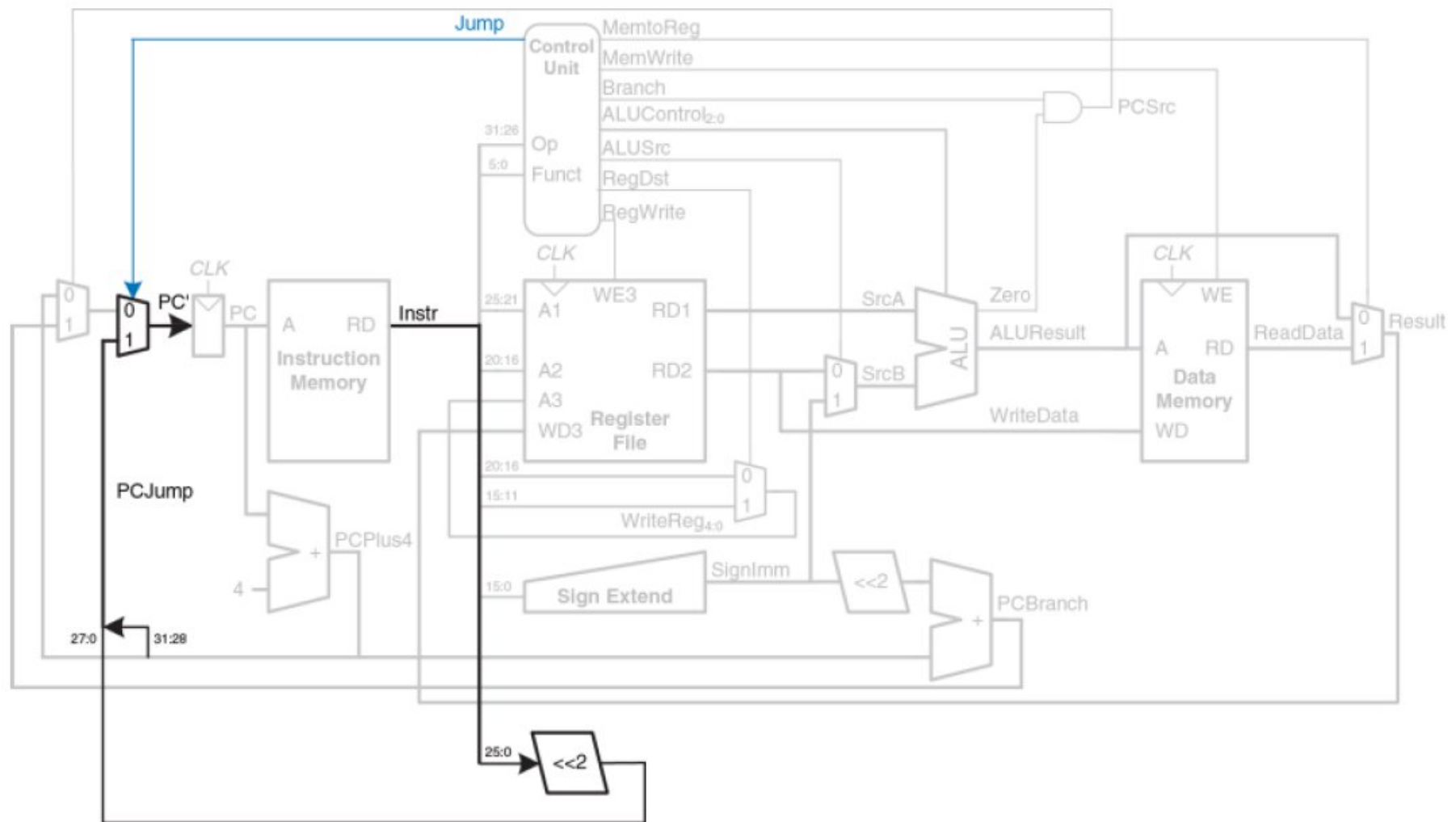


Рис. 7.14 Изменения в тракте данных для поддержки команды *j*

Табл. 7.5 Таблица истинности основного дешифратора с поддержкой j

Команда	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp	Jump
Команды типа R	000000	1	1	0	0	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00	0
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00	0
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01	0
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00	0
j	000010	0	X	X	X	0	X	XX	1